Układ graficzny © CKE 2019

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych**
Oznaczenie arkusza: **ELE.01-05-22.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **ELE.01**
Numer zadania: **05**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - tworzenie klas i generowanie egzaminów

Numer stanowiska						

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Obwód główny układu zasilania silnika							
1	Odizolowane końce żył przewodów nie wystają z zacisków i dokręcone są z momentami siły podanymi w tabeli dostępnej na stanowisku egzaminacyjnym						
2	W przewodzie zasilającym układ jako przewód ochronny zastosowano żyłę w izolacji żółto-zielonej, a jako przewód neutralny - w izolacji niebieskiej						
3	Na szynie TH 35 od lewej zamocowano kolejno: zacisk PE i wyłącznik silnikowy; wszystkie zatrzaski aparatów są zamknięte na szynie						
4	W przewodzie podłączonym do silnika jako przewód ochronny zastosowano żyłę w izolacji żółto-zielonej, a jako przewody fazowe zastosowano w całym obwodzie żyły przewodów w izolacji innej niż niebieska i żółto-zielona						
5	Obwód zasilony jest przewodem pięciożyłowym, do silnika podłączony jest przewód czterożyłowy, a pozostałe połączenia wykonane są przewodami jednodrutowymi						
6	Zamknięcie wyłącznika silnikowego zapewnia doprowadzenie napięcia do styków głównych stycznika						
7	Wirnik silnika obraca się przy załączonym napięciu, zamkniętym wyłączniku silnikowym i styczniku						
8	Wirnik silnika obraca się w prawo przy załączonym napięciu oraz zamkniętym wyłączniku silnikowym i styczniku						
9	Uzwojenia silnika połączone są w trójkąt						
10	Wyłącznik silnikowy nastawiony jest na wartość 1,0 ÷ 1,1 wartości prądu znamionowego silnika połączonego w trójkąt						

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					
Rezultat 2: Obwód sygnalizacji i sterowania stycznika							
1	Odizolowane końce żył przewodów nie wystają z zacisków na więcej niż 3 mm i dokręcone są z momentami siły podanymi w tabeli dostępnej na stanowisku egzaminacyjnym						
2	Układ zabezpieczony jest wyłącznikiem B6; zasilanie obwodu sterowania podłączone do fazy w miejscu między stykami stycznika, a stykami wyłącznika silnikowego						
3	Lampki H3 zaświecają się przy podłączonym zasilaniu i zamknięciu wyłącznika silnikowego						
4	Przy załączonych wyłącznikach (silnikowym i B6) przyciśnięcie przycisku załączającego załącza stycznik i występuje jego samopodtrzymanie						
5	Czerwona lampka zaświeca się przy podaniu napięcia do cewki stycznika						
6	Po czasie nastawionym na przekaźniku czasowym od chwili załączenia układu przyciskiem załączającym następuje samoczynne wyłączenie stycznika i zgaśnięcie czerwonej lampki						
7	Naciśnięcie przycisku wyłączającego przy załączonym styczniku powoduje jego wyłączenie						
8	Przy zamkniętym wyłączniku slinikowym i otwartym wyłączniku B6 układ nie reaguje na naciśnięcie przycisków sterujących, a przy zamkniętych obu wyłącznikach świeci się lampka zielona						
9	Na szynie TH 35 od prawej zamocowano kolejno: zacisk N, przekaźnik czasowy, przycisk włączający, czerwoną lampkę, zieloną lampkę, przycisk wyłączający i wyłącznik B6; wszystkie zatrzaski zamontowanych aparatów są zamknięte na szynie; jako przewody fazowe zastosowane są przewody w izolacji innej niż niebieska i żółto-zielona, a jako przewody N zastosowane są wyłącznie przewody w izolacji niebieskiej						
10	Czas zadziałania przekaźnika czasowego ustawiony jest na 10 sekund						

Ćwicz na zawodowe.edupanel.pl testy i arkusze egzaminacyjne

		Numer stanowiska					

Rezultat 3: Karta pracy egzaminacyjnej							
1	W wierszach dotyczących rezystancji uzwojeń wpisana jest wartość różniąca się od wyniku pomiaru egzaminatora maksymalnie o 1 Ω						
2	W wierszach dotyczących rezystancji uzwojeń wpisana jest jednostka miary Ω						
3	W wierszach dotyczących rezystancji uzwojeń wpisana jest ocena zgodna ze stanem faktycznym						
4	W wierszu dotyczącym ciągłości przewodów ochronnych wpisana jest wartość zgodna ze stanem faktycznym						
5	W wierszu dotyczącym ciągłości przewodów ochronnych wpisana jest jednostka miary Ω lub mΩ						
6	W wierszu dotyczącym ciągłości przewodów ochronnych wpisana jest ocena zgodna ze stanem faktycznym						
7	W wierszu dotyczącym lampki H1 zapisany jest sposób sygnalizacji zgodny ze stanem faktycznym zmontowanego układu zasilania i sterowania silnika						
8	W wierszu dotyczącym lampki H2 zapisany jest sposób sygnalizacji zgodny ze stanem faktycznym zmontowanego układu zasilania i sterowania silnika						
9	W wierszu dotyczącym lampki H3 zapisany jest sposób sygnalizacji zgodny ze stanem faktycznym zmontowanego układu zasilania i sterowania silnika						

Darmowe egzaminy zawodowe zawodowe.edu.pl

Numer stanowiska						

Przebieg 1: Wykonywanie układu zasilania i sterowania silnika z funkcją samoczynnego wyłączenia po określonym czasie							
Zdający:							
1	używał przyrządu dynamometrycznego do dokręcania zacisków silnika i aparatów						
2	odizolowywał żyły przewodów wyłącznie przy użyciu przyrządu do ściągania izolacji zgodnie z zasadami bhp						
3	wykonywał pomiary rezystancji miernikiem ustawionym jako omomierz						
4	każdorazowo włączał napięcie tylko po uzyskaniu zgody od PZN						
5	podłączał przewody tylko przy odłączonym napięciu zasilającym						
6	uporządkował stanowisko po zakończeniu pracy						

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl