Układ graficzny © CKE 2019

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej**
Oznaczenie arkusza: **ELM.01-05-22.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **ELM.01**
Numer zadania: **05**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ____ ____ ____ ____ ____ ____ – ____ ____ ____ ____ ____

Kod egzaminatora ____ ____ ____ ____ ____ ____

Data egzaminu ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Dzień *Miesiąc* *Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu ____ ____ : ____ ____

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych

Numer stanowiska						

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Montaż i uruchomienie układu elektropneumatycznego *Oceny należy dokonać po zakończeniu egzaminu*							
1	Na szynach TH35 zamocowane są wszystkie elementy elektrycznego układu sterowania zgodnie z rysunkiem 1. w arkuszu egzaminacyjnym.						
2	Na płycie montażowej rozmieszczone i zamocowane są wszystkie elementy sterowania pneumatycznego zgodnie z rysunkiem 1. w arkuszu egzaminacyjnym.						
3	Przyciski S1, S2, wyłącznik krańcowy S3 zostały podłączone do listew zaciskowych X1 i X3 zgodnie z rysunkiem 2.						
4	Cewka elektrozaworu Y1, lamka kontrolna H1 zostały podłączone do listew zaciskowych X2 i X3 zgodnie z rysunkiem 2.						
5	Sterownik PLC zamontowany stabilnie na szynie TH, nie odpina się od szyny.						
6	Pełne wysunięcie tłoczyska siłownika 1A1 powoduje przesterowanie łącznika krańcowego S3.						
7	Elektrozawór 1V1 prawidłowo podłączony z siłownikiem jednostronnego działania 1A1 zgodnie z rysunkiem 3.						
8	Prawidłowo ustawiona wartość ciśnienia roboczego w układzie pneumatycznym: 0,5 MPa.						
9	Długość przewodów pneumatycznych prawidłowo dobrana do układu sterowania (nie są zbyt krótkie, napięte).						
10	Przewody elektryczne, zamocowane w zaciskach elektrycznych pewnie i stabilnie (przy delikatnym pociągnięciu sprawdzanego przewodu nie wysuwa się z zacisku).						

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					
Rezultat 2: Pomiary rezystancji i ocena zgodności połączeń ze schematem podłączenia elementów elektrycznych układu sterowania. *Uwaga! Za stan faktyczny należy uznać ocenę działania układu elektropneumatycznego wykonaną przez egzaminatora.* *Zdający w tabeli 1. zapisał w wierszu*							
1	1. wartość rezystancji wskazującą na ciągłość połączenia						
2	2. wartość rezystancji wskazującą na ciągłość połączenia						
3	3. wartość rezystancji wskazującą na brak ciągłości połączenia						
4	4. wartość rezystancji wskazującą na brak ciągłości połączenia						
5	5. wartość rezystancji wskazującą na ciągłość połączenia						
6	6. wartość rezystancji cewki Y1 elektrozaworu =1V1- zgodnie ze stanem faktycznym						
7	7. wartość rezystancji wskazującą na ciągłość połączenia						

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska						
Rezultat 3: Ocena działania układu elektropneumatycznego *Uwaga! Za stan faktyczny należy uznać ocenę działania układu elektropneumatycznego wykonaną przez egzaminatora.* *Zdający w tabeli 2. wpisał X w wierszu*								
1	1. zgodnie ze stanem faktycznym							
2	2. zgodnie ze stanem faktycznym							
3	3. zgodnie ze stanem faktycznym							
4	4. zgodnie ze stanem faktycznym							
5	5. zgodnie ze stanem faktycznym							
6	6. zgodnie ze stanem faktycznym							
7	7. zgodnie ze stanem faktycznym							


Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska						
Przebieg 1: Montaż i uruchomienie układu elektropneumatycznego								
Zdający:								
1	przed przystąpieniem pracy założył fartuch ochronny							
2	prace montażowe w układzie elektropneumatycznym wykonywał przy wyłączonym napięciu zasilania i odłączonym ciśnieniu roboczym.							
3	w pracach montażowych używał narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem							
4	przed załączeniem napięcia zasilania sprawdził poprawność wykonanych połączeń elektrycznych							
5	przed załączeniem ciśnienia roboczego sprawdził poprawność wykonanych połączeń oraz wartość ciśnienia roboczego: 0,5 MPa							
6	przed pierwszym uruchomieniem układu sterowania sprawdził wartość napięcia sterowania +24V DC							
7	uruchomił układ po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN							
8	w trakcie pracy, zdający przestrzegając zasad BHP nie doprowadził do sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu jego oraz innych osób przebywających w sali egzaminacyjnej							
9	w czasie egzaminu postawa osobista zdającego cechowała się wysoką kulturą co do zachowania jak i wysławiania się							

Egzaminator …… .....


imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - Panel do klas i generowanie egzaminów

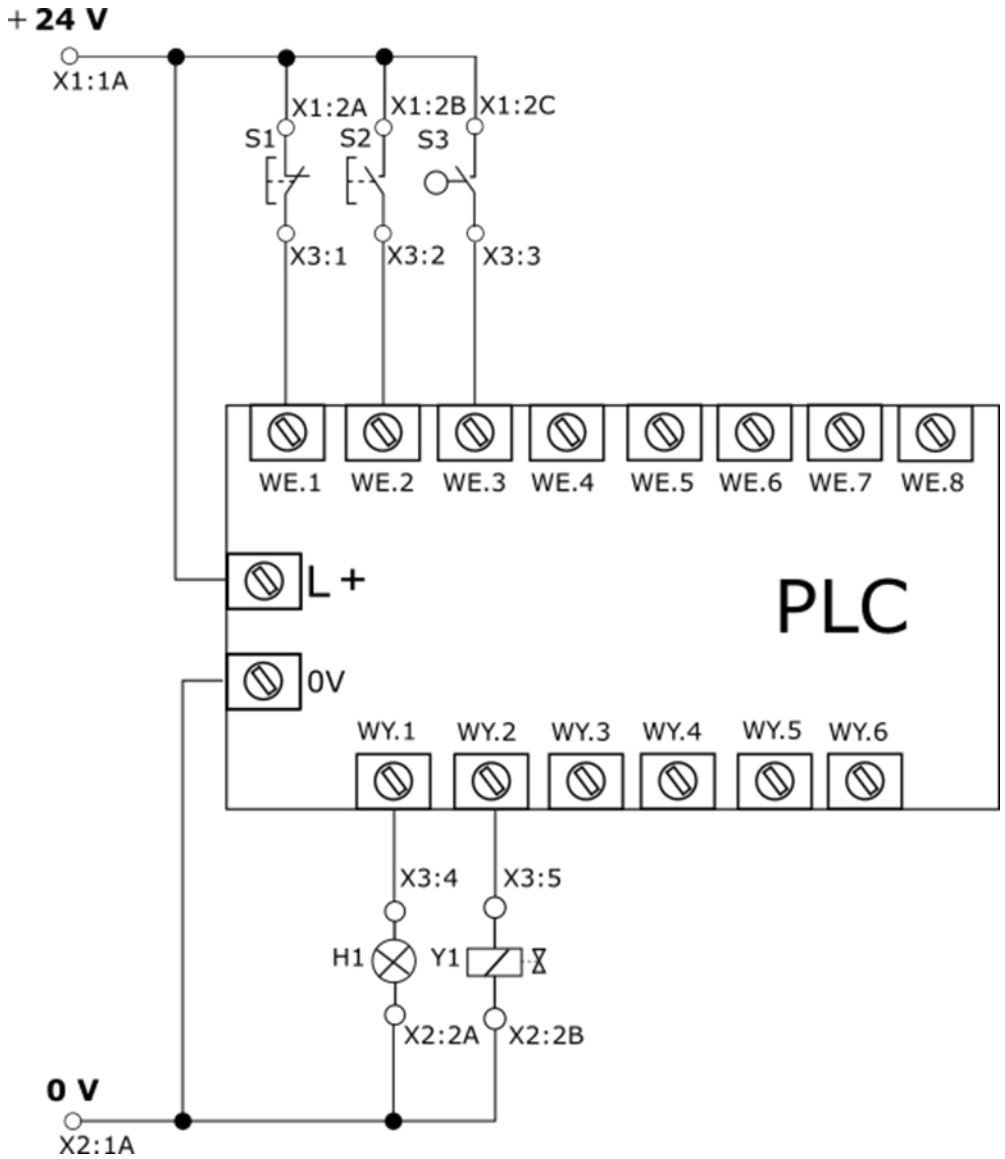

Rysunek 2. Schemat elektryczny układu sterowania siłownikiem

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

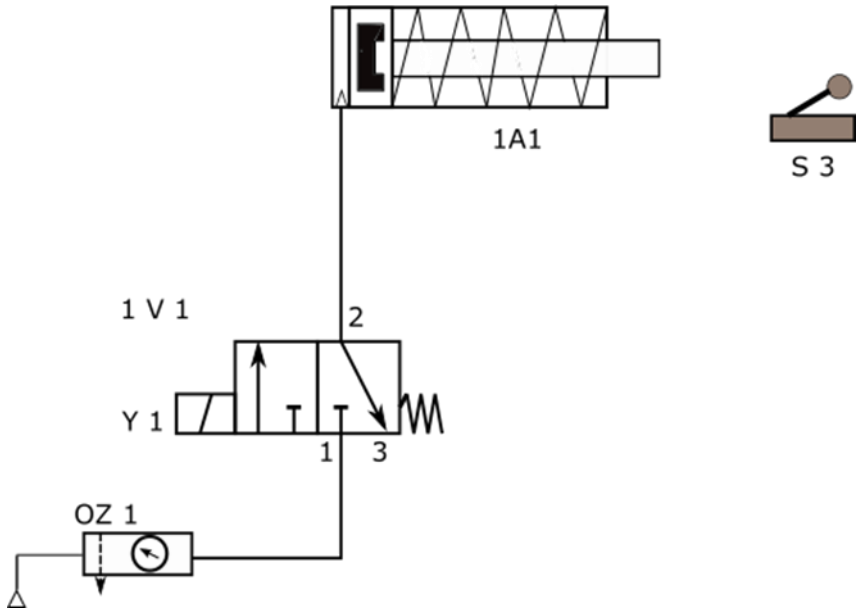

Rysunek 3. Schemat pneumatyczny układu sterowania siłownikiem

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne